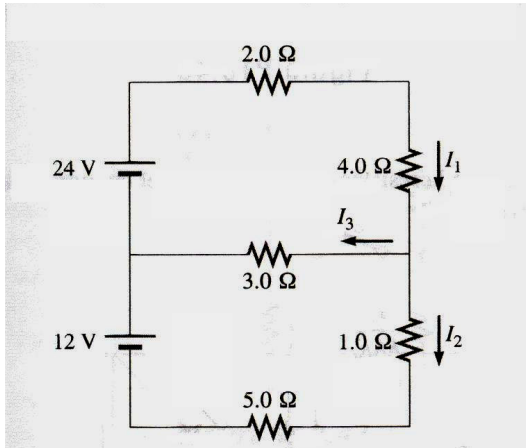


### TAREA N°4


RESOLVER APLICANDO LAS LEYES DE KIRCHOFF

Calcular las corrientes a partir de los siguientes circuitos.


Problema N°1




Problema N°4

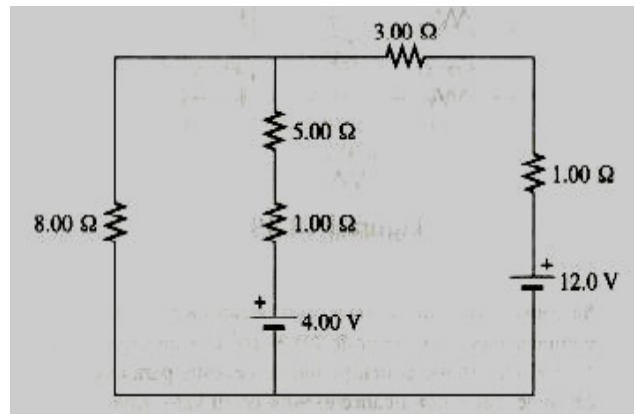

Problema N°2

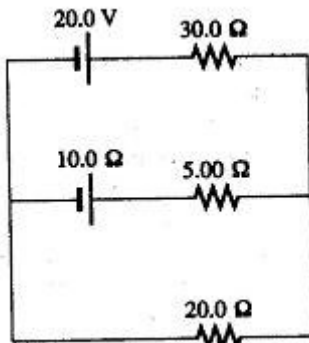

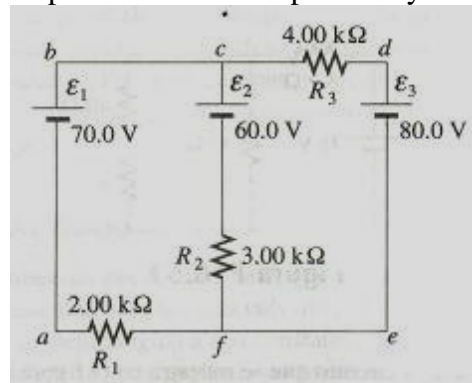Problema N°5 Calcule también la diferencia de potencial entre los puntos c y f



Problema N°3

